

Práctica 16: Sumador de 4 bits

Nombre: Colín Ramiro Joel



No. de lista: 3




Código VHDL

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity sumador4 is
port(
    A,B : in std_logic_vector(1 downto 0);
    cin : in std_logic;
    S : out std_logic_vector (1 downto 0);
    co: out std_logic
);
end sumador4;

architecture asumador4 of sumador4 is
signal C : std_logic_vector(2 downto 0);
begin
    C(0) <= cin;
    s(0) <= A(0) XOR B(0) XOR C(0);
    C(1) <= (B(0) AND C(0)) OR(A(0) AND C(0)) OR (A(0) AND B(0));
    s(1) <= A(1) XOR B(1) XOR C(1);
    C(2) <= (B(1) AND C(1)) OR(A(1) AND C(1)) OR (A(1) AND B(1));
    co <= C(2);
end asumador4;
```

Capturas en Galaxy

 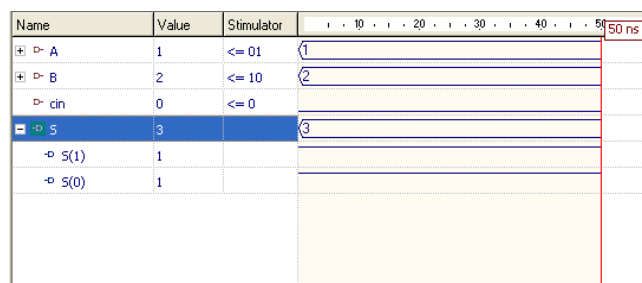

   

Capturas en Proteus

