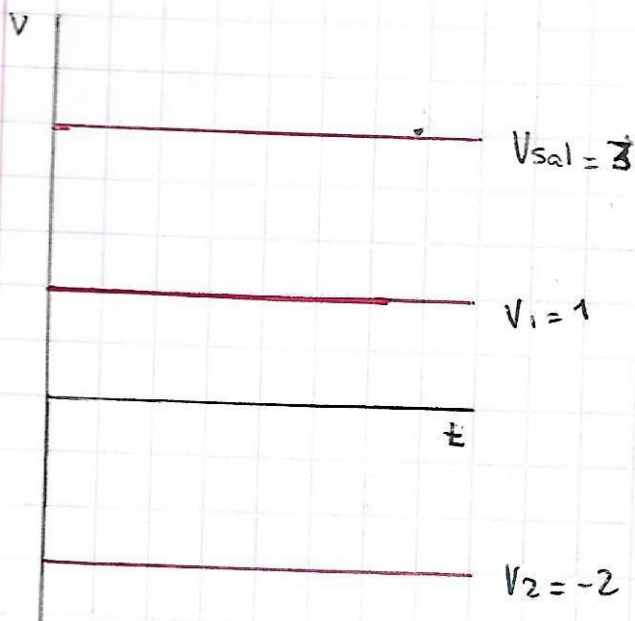


Tarea 2. Electrónica Analógica



$$V_{sal} = -[A_{v1}V_1 + A_{v2}V_2]$$

$$3 = -[A_{v1}(1) + A_{v2}(-2)]$$

Si se toma $A_{v1} = 3$, y $A_{v2} = 3$

$$3 = -[(3)(1) + (3)(-2)]$$

$$3 = -[3 - 6]$$

$$3 = -[-3]$$

$$3 = 3$$

Y si se toma $R_f = 4 \text{ k}\Omega$

$$A_v = \frac{R_f}{R_n} \rightarrow R_n = \frac{R_f}{A_v}$$

$$R_1 = \frac{4 \text{ k}\Omega}{3} = 1.3 \text{ k}\Omega, \quad R_2 = \frac{4 \text{ k}\Omega}{3} = 1.3 \text{ k}\Omega$$

