

Práctica 17: Circuito de Alarmas

Nombre: Colín Ramiro Joel

No. de lista: 3

Código VHD

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity prac17 is
port(
    a, b, ref: in std_logic_vector(2 downto 0);
    sel: in std_logic;
    DISPLAY: out std_logic_vector(6 downto 0)
);
end prac17;
architecture aprac17 of prac17 is
    signal mux: std_logic_vector(2 downto 0);
    signal res: std_logic_vector(2 downto 0);
begin
    --Multiplexor
    process(a,b,sel)
    begin
        if(sel = '0')then
            mux <= b;
        elsif(sel = '1')then
            mux <= a;
        else
            mux <= "000";
        end if;
    end process;
    --Comparador
    res <= "001" when mux < ref else
           "010" when mux = ref else
           "100" when mux > ref;
    --Convertidor
    process(res)
    begin
        case res is
            when "001" => DISPLAY <= "1000011";
            when "010" => DISPLAY <= "1000001";
            when "100" => DISPLAY <= "1100001";
            when others => DISPLAY <= "0000000";
        end case;
    end process;
end aprac17;
```

Capturas en Galaxy

a	b	sel	ref
4	3	0	5
3	6	1	3
5	2	1	1
1	0	0	7
0	7	1	4

1.-

Name	Value	Stimulator	20	40	50 ns
+ a	4	<= 100	4		
+ b	3	<= 011	3		
- sel	0	<= 0			
+ ref	5	<= 101	5		
+ DISPLAY	43		43		

Name	Value	Stimulator	20	40	50 ns
+ ref	5	<= 101	5		
- DISPLAY	43		43		
- DISPLAY(6)	1				
- DISPLAY(5)	0				
- DISPLAY(4)	0				
- DISPLAY(3)	0				
- DISPLAY(2)	0				
- DISPLAY(1)	1				
- DISPLAY(0)	1				

2.-

Name	Value	Stimulator	20	40	60	80	100	100 ns
+ a	3	<= 011	4	3				
+ b	6	<= 110	3	6				
- sel	1	<= 1						
+ ref	3	<= 011	5	3				
+ DISPLAY	41		43	41				

Name	Value	Stimulator	20	40	60	80	100	100 ns
+ ref	3	<= 011	5	3				
- DISPLAY	41		43	41				
- DISPLAY(6)	1							
- DISPLAY(5)	0							
- DISPLAY(4)	0							
- DISPLAY(3)	0							
- DISPLAY(2)	0							
- DISPLAY(1)	0							
- DISPLAY(0)	1							

3.-



Name	Value	Stimulator	Time (ns)
a	5	≤ 101	4 3 5
b	2	≤ 010	3 6 2
sel	1	≤ 1	
ref	1	≤ 001	5 3 1
DISPLAY	61		43 41 61

Name	Value	Stimulator	Time (ns)
ref	1	≤ 001	5 3 1
DISPLAY	61		43 41 61
DISPLAY(6)	1		
DISPLAY(5)	1		
DISPLAY(4)	0		
DISPLAY(3)	0		
DISPLAY(2)	0		
DISPLAY(1)	0		
DISPLAY(0)	1		

4.-

[illegible]

5.-

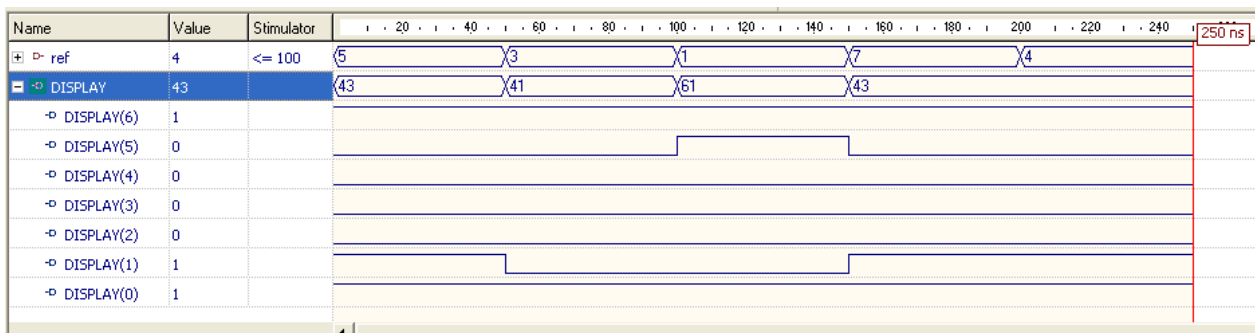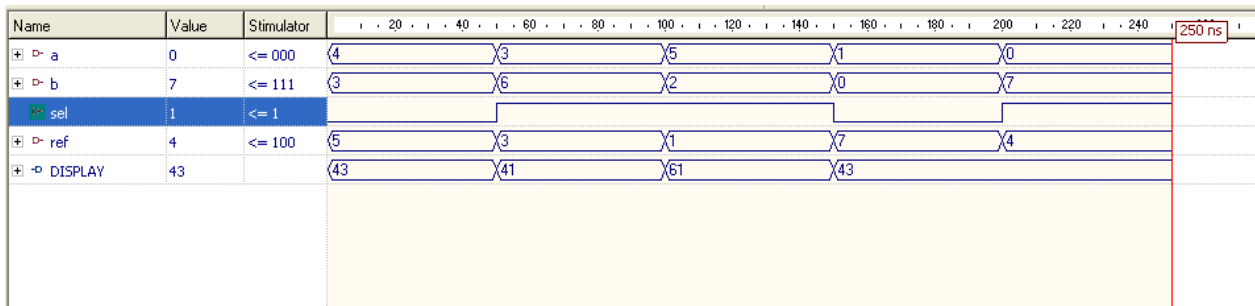

Capturas en Proteus

a	b	sel	ref
4	3	0	5
3	6	1	3
5	2	1	1
1	0	0	7
0	7	1	4

