

## Práctica 11: Multiplexor

Nombre: Colín Ramiro Joel

No. de lista: 3

### Código ejercicio 1

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity prac11 is
port(
    E0, E1, E2, E3: in std_logic;
    SEL: in std_logic_vector(2 downto 0);
    S0, S1, S2: out std_logic
);
end prac11;

architecture aprac11 of prac11 is
begin

--Multiplexor 1
    S0 <= E0 when SEL = "00" else
        E1 when SEL = "01" else
        E2 when SEL = "10" else
        E3 when SEL = "11" else "00";

--Multiplexor 2
    with SEL select S1 <= E0 when "11",
        E1 when "10",
        E2 when "01",
        E3 when "00";




--Multiplexor 3
    process (E0, E1, E2, E3, SEL)
    begin
        if (sel = "00") then
            S2 <= E2;
        elsif (sel = "01") then
            S2 <= E0;
        elsif (sel = "10") then
            S2 <= E3;
        else
            S2 <= E1;
        end if;
    end process;

end aprac11;
```

## Ejercicio 2

E0	E1	E2	E3	Sal2	Sal1	Sal0
0	1	0	1	0	1	0
1	1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	0	0	1

Respecto a la tabla :

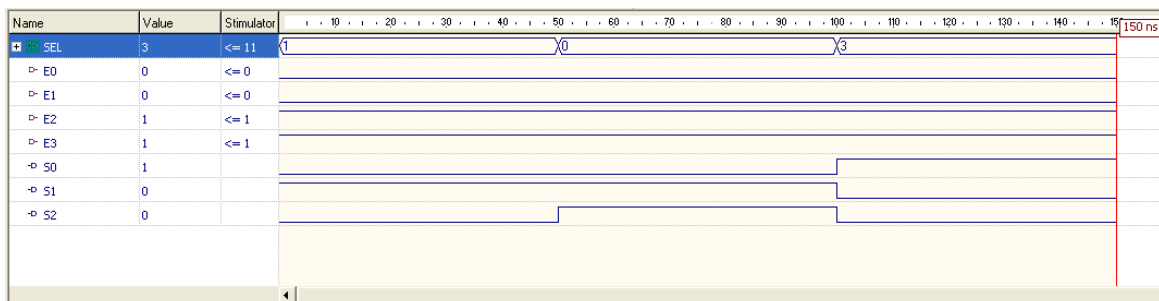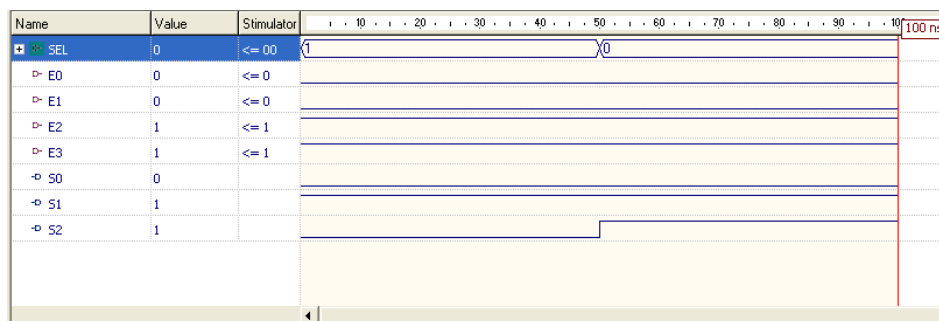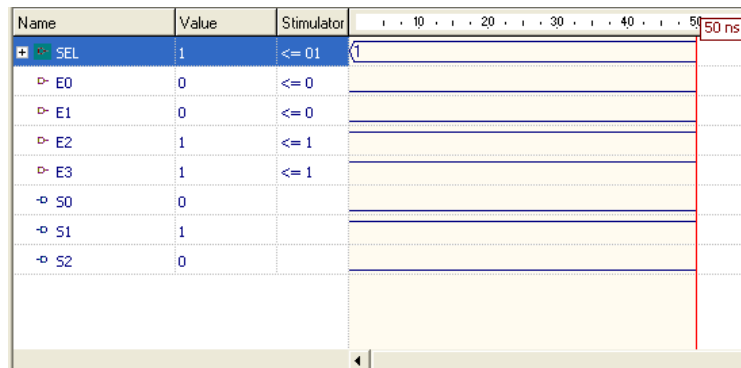

## Código ejercicio 3

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity ejer3 is
port(
    A, B: in std_logic_vector(2 downto 0);
    SEL: in std_logic;
    RES: out std_logic_vector(2 downto 0)
);
end ejer3;
architecture aejer3 of ejer3 is
begin
    process(A, B, SEL)
    begin
        if(SEL = '0') then
            RES <= A;
        elsif(SEL = '1') then
            RES <= B;
        else
            RES <= "000";
        end if;
    end process;
end aejer3;
```

## Ejercicio 4

Respecto a la tabla:

a	b	Sel
5	3	1
4	0	0

Name	Value	Stimulator	20	40	50 ns
SEL	1	<= 1			
A	5	<= 101	5		
B	3	<= 011	3		
RES	3		3		

Name	Value	Stimulator	20	40	60	80	100 ns
SEL	0	<= 0					
A	4	<= 100	5	4			
B	0	<= 000	3	0			
RES	4		3	4			