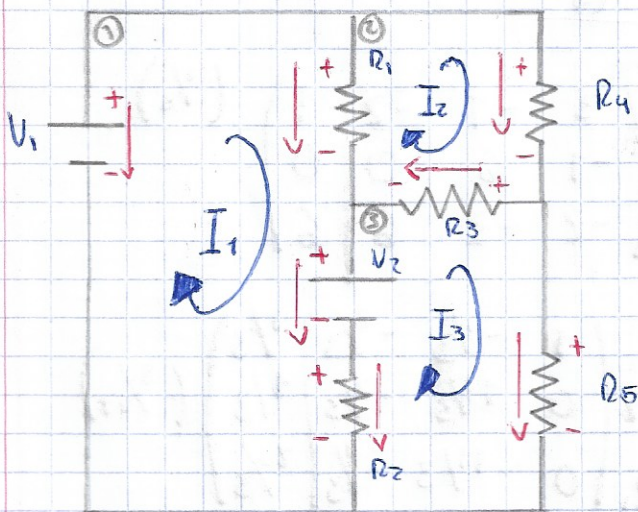
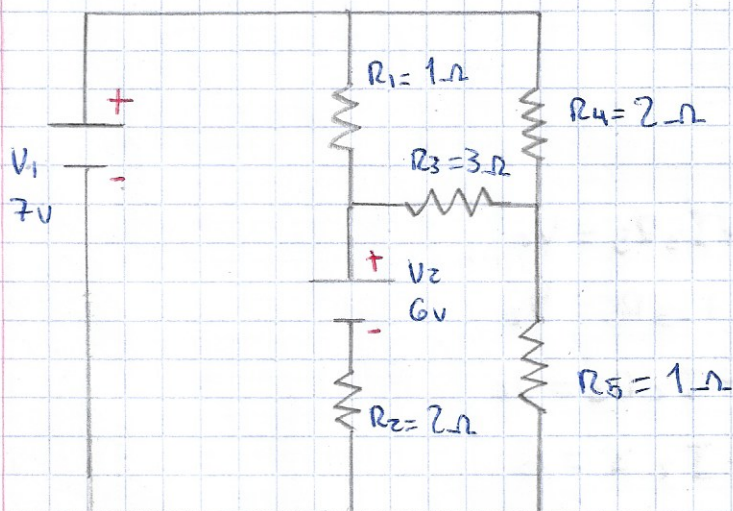


### Tarea 3. Problema de Ley de Kirchhoff de Voltaje

Empleando la L, K, V calcule la corriente que circula en cada una de las mallas



Malla ①

$$V_1 \quad V_2 \quad V_{R1} \quad V_{R2} = 0$$

$$-V_1 + V_2 + V_{R1} + V_{R2} = 0$$

$$V_{R1} + V_{R2} = V_1 - V_2$$

$$(I_1 - I_2)R_1 + (I_1 - I_3)R_2 = V_1 - V_2$$

$$I_1 R_1 - I_2 R_1 + I_1 R_2 - I_3 R_2 = V_1 - V_2$$

$$I_1(R_1 + R_2) - I_2 R_1 - I_3 R_2 = V_1 - V_2$$

$$I_1(1 + 2) - I_2 \cdot 1 - I_3 \cdot 2 = 7V - 6V$$

$$\underline{3I_1 - I_2 - 2I_3 = 1} \quad \textcircled{1}$$

Malla ②

$$-V_{R1} + V_{R3} + V_{R4} = 0$$

$$-(I_1 - I_2)R_1 + I_2 R_3 + I_2 R_4 = 0$$

$$-I_1 R_1 + I_2 R_1 + I_2 R_3 + I_2 R_4 = 0$$

$$I_2(R_1 + R_3 + R_4) - I_1 R_1 = 0$$

$$I_2(1 + 3 + 2) - I_1 \cdot 1 = 0$$

$$\underline{6I_2 - I_1 = 0} \quad \textcircled{2}$$



Malla ③

$$-V_2 - V_{R2} - V_{R3} + V_{R5} = 0$$

$$-V_{R2} - V_{R3} + V_{R5} = V_2$$

$$-(I_1 - I_3)R_2 - (I_2 - I_3)R_3 + I_3R_5 = V_2$$

$$-I_1R_2 + I_3R_2 - I_2R_3 + I_3R_3 + I_3R_5 = V_2$$

$$I_3(R_2 + R_3 + R_5) - I_1R_2 - I_2R_3 = V_2$$

$$I_3(2 + 3 + 1) - I_1 \cdot 2 - I_2 \cdot 3 = 6$$

$$6I_3 - 2I_1 - 3I_2 = 6 \quad ③$$

$$\begin{cases} ① \quad 3I_1 - I_2 - 2I_3 = 1 \\ ② \quad -I_1 + 6I_2 = 0 \\ ③ \quad -2I_1 - 3I_2 + 6I_3 = 6 \end{cases} \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & -1 & -2 & 1 \\ -1 & 6 & 0 & 0 \\ -2 & -3 & 6 & 6 \end{pmatrix} \left( \frac{1}{3} \right)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1/3 & -2/3 & 1/3 \\ -1 & 6 & 0 & 0 \\ -2 & -3 & 6 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 + R_2} \begin{pmatrix} 1 & -1/3 & -2/3 & 1/3 \\ 0 & 17/3 & -2/3 & 1/3 \\ 0 & -11/3 & 14/3 & 20/3 \end{pmatrix} \left( \frac{3}{17} \right)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1/3 & -2/3 & 1/3 \\ 0 & 1 & -2/17 & 1/17 \\ 0 & -11/3 & 14/3 & 20/3 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 + 11/3 R_2} \begin{pmatrix} 1 & -1/3 & -2/3 & 1/3 \\ 0 & 1 & -2/17 & 1/17 \\ 0 & 0 & 72/17 & 117/17 \end{pmatrix} \left( \frac{17}{72} \right)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1/3 & -2/3 & 1/3 \\ 0 & 1 & -2/17 & 1/17 \\ 0 & 0 & 1 & 13/8 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} R_1 + 1/3 R_3 \\ R_2 + 2/17 R_3 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & -1/3 & 0 & 17/12 \\ 0 & 1 & 0 & 1/4 \\ 0 & 0 & 1 & 13/8 \end{pmatrix}$$

$$R_1 + 1/3 R_3 \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 5/2 \\ 0 & 1 & 0 & 1/4 \\ 0 & 0 & 1 & 13/8 \end{pmatrix}$$

$$I_1 = 3/2 A = 1.5 A = 1500 mA$$

$$I_2 = 1/4 A = 0.25 A = 250 mA$$

$$I_3 = 13/8 A = 1.62 A = 1620 mA$$