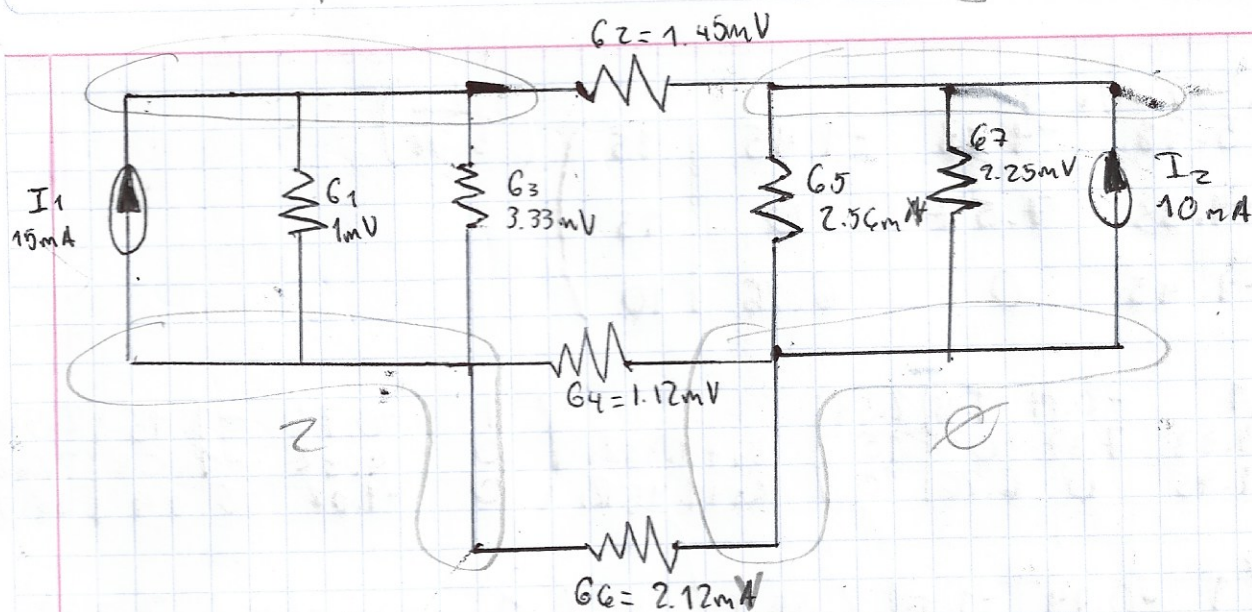


# Ejercicio: Afc 26

1

3



Admitancias propias

$$Y_{11} = 5.78 \text{ mS}, \quad Y_{22} = 7.57 \text{ mS}, \quad Y_{33} = 6.26 \text{ mS}$$

Admitancias mutuas

$$Y_{12} = 4.33 \text{ mS}, \quad Y_{13} = 1.45 \text{ mS}, \quad Y_{23} = 0 \text{ mS}$$

Nodo 1

$$Y_{11} V_1 - Y_{12} V_2 - Y_{13} V_3 = 15 \text{ mA}$$

Nodo 2

$$-Y_{21} V_1 + Y_{22} V_2 - Y_{23} V_3 = 15 \text{ mA}$$

Nodo 3

$$-Y_{31} V_1 - Y_{32} V_2 + Y_{33} V_3 = 10 \text{ mA} \quad \therefore$$

$$5.78 V_1 - 4.33 V_2 - 1.45 V_3 = 15 \text{ mA}$$

$$-4.33 V_1 + 7.57 V_2 = 15 \text{ mA}$$

$$-1.45 V_1 + 6.26 V_3 = 10 \text{ mA}$$



2507A 01/03/2019

VMS1 = 10V

$$\begin{pmatrix} 5.78 & -4.33 & -1.45 & 15 \\ -4.33 & 7.57 & 0 & 15 \\ -1.45 & 0 & 6.26 & 10 \end{pmatrix} \left( \frac{1}{5.78} \right)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -0.74 & -1.45 & 2.59 \\ -4.33 & 7.57 & 0 & 15 \\ -1.45 & 0 & 6.26 & 10 \end{pmatrix} \begin{matrix} R_2 + 4.33R_1 \\ R_3 + 1.45R_1 \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & -0.74 & -1.45 & 2.59 \\ 0 & 4.32 & -1.08 & 26.23 \\ 0 & -1.08 & 5.89 & 13.76 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -0.74 & -1.45 & 2.59 \\ 0 & 1 & -0.25 & 6.06 \\ 0 & 0 & 5.67 & 20.35 \end{pmatrix} \left( \frac{1}{5.67} \right) \begin{pmatrix} 1 & -0.74 & -1.45 & 2.59 \\ 0 & 1 & -0.25 & 6.06 \\ 0 & 0 & 1 & 2.27 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -0.74 & 0 & 3.50 \\ 0 & 1 & 0 & -0.29 \\ 0 & 0 & 1 & 2.27 \end{pmatrix} \begin{matrix} R_1 + 0.74R_2 \\ R_1 + 0.75R_3 \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2.94 \\ 0 & 1 & 0 & -0.29 \\ 0 & 0 & 1 & 2.27 \end{pmatrix}$$


$V_1 = 2.94 \text{ V}$

$V_2 = -0.29 \text{ V}$

$V_3 = 2.27 \text{ V}$



## Circuito 2 Prac 3

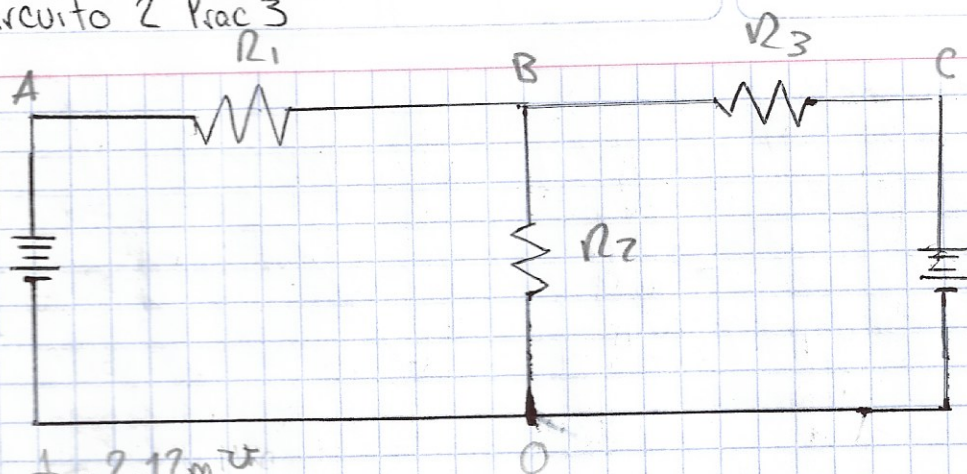

$$G_1 = \frac{1}{470} = 2.12 \text{ mS}$$

$$G_2 = \frac{1}{330} = 3.03 \text{ mS}$$

$$G_3 = \frac{1}{560} = 1.78 \text{ mS}$$

Admitancias propias

$$Y_{11} = 2.12 \text{ mS}, Y_{22} = 6.93 \text{ mS}, Y_{33} = 1.78 \text{ mS}$$

Admitancia mutua

$$Y_{12} = 2.12 \text{ mS}, Y_{13} = 0, Y_{23} = 1.78 \text{ mS}$$

Nodo A

$$Y_{11} V_1 - Y_{12} V_2 - Y_{13} V_3 = I_{fV_{s1}}$$

Nodo B

$$-Y_{21} V_1 + Y_{22} V_2 - Y_{23} V_3 = 0$$

Nodo C

$$-Y_{31} V_1 - Y_{32} V_2 + Y_{33} V_3 = I_{fV_{s2}}$$

$$2.12 V_1 - 2.12 V_2 - 0 V_3 = I_{fV_{s1}}$$

$$-2.12 V_1 + 6.93 V_2 - 1.78 V_3 = 0$$

$$0 V_1 - 1.78 V_2 + 1.78 V_3 = I_{fV_{s2}}$$



$$\textcircled{1} \quad 2.12(9) - 2.12V_2 = I_{fvs1} \rightarrow 19.08 - 2.12V_2 = I_{fvs1}$$

$$\textcircled{2} \quad -2.12(9) + 6.93V_2 - 1.78(5) = 0 \rightarrow -27.98 + 6.93V_2 = 0$$

$$\textcircled{3} \quad -1.78V_2 + 1.78(5) = I_{fvs2} \rightarrow -1.78V_2 + 8.9 = I_{fvs2}$$

$$\downarrow$$

$$6.93V_2 = 27.98$$

$$V_2 = \frac{27.98}{6.93} \rightarrow V_2 = 4.03$$

$I_{fvs1}$

$$19.08 - 2.12(4.03) = I_{fvs1}$$

$$19.08 - 8.54 = I_{fvs1} \rightarrow \underline{I_{fvs1} = 10.54 \text{ mA}}$$

$I_{fvs2}$

$$-1.78(4.03) + 8.9 = I_{fvs2}$$

$$-7.17 + 8.9 = I_{fvs2} \rightarrow \underline{I_{fvs2} = 1.72 \text{ mA}}$$