

## Práctica 12: Multiplexor Y Demultiplexor

Nombre: Colín Ramiro Joel

No. de lista: 3

- Tabla

a	b	c	d	selA	selB	e	f	g	h
2	0	3	0	0	1	0	0	2	0
1	1	1	1	2	3	1	0	0	0
0	2	2	3	1	1	0	0	2	0
1	3	0	2	1	3	3	0	0	0
3	2	1	0	3	0	0	0	0	0

- Código en VHDL

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity prac12 is
port(
    A,B,C,D: in std_logic_vector(1 downto 0);
    SELA,SELB: in std_logic_vector(1 downto 0);
    E,F,G,H: out std_logic_vector(1 downto 0)
);
end prac12;
```

architecture aprac12 of prac12 is

```
signal aux: std_logic_vector(1 downto 0);
begin
    process(A,B,C,D,SELA)
    begin
        case SELA is
            when "00" => AUX <= A;
            when "01" => AUX <= B;
            when "10" => AUX <= C;
            when others => AUX <= D;
        end case;
    end process;
    process(AUX,SELB)
    begin
        E <= "00";
        F <= "00";
        G <= "00";
        H <= "00";
    end process;
end aprac12;
```

```

if(SELB = "00")then
    H <= AUX;
elsif(SELB = "01")then
    G <= AUX;
elsif(SELB = "10")then
    F <= AUX;
else
    E <= AUX;
end if;
end process;
end aprac12;



```

## • Simulación en VHDL

Name	Value	Stimulator	0 20 40 50 ns
+ ▢ SELA	0	<= 00	0
+ ▢ SELB	1	<= 01	1
+ ▢ A	2	<= 10	2
+ ▢ B	0	<= 00	0
+ ▢ C	3	<= 11	3
+ ▢ D	0	<= 00	0
+ ▢ E	0		0
+ ▢ F	0		0
+ ▢ G	2		2
+ ▢ H	0		0

Name	Value	Stimulator	0 20 40 60 80 100 120 100 ns
+ ▢ SELA	2	<= 10	0 2
+ ▢ SELB	3	<= 11	1 3
+ ▢ A	1	<= 01	2 1
+ ▢ B	1	<= 01	0 1
+ ▢ C	1	<= 01	3 1
+ ▢ D	1	<= 01	0 1
+ ▢ E	1		0 1
+ ▢ F	0		0
+ ▢ G	0		2 0
+ ▢ H	0		0

Name	Value	Stimulator	0 20 40 60 80 100 120 140 150 ns
+ ▢ SELA	1	<= 01	0 2 1
+ ▢ SELB	1	<= 01	1 3 1
+ ▢ A	0	<= 00	2 1 0
+ ▢ B	2	<= 10	0 1 2
+ ▢ C	2	<= 10	3 1 2
+ ▢ D	3	<= 11	0 1 3
+ ▢ E	0		0 1 0
+ ▢ F	0		0
+ ▢ G	2		2 0 2
+ ▢ H	0		0

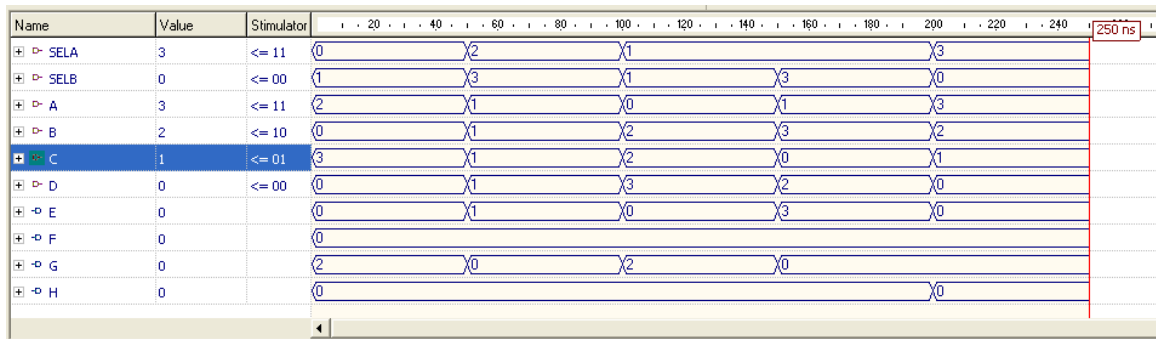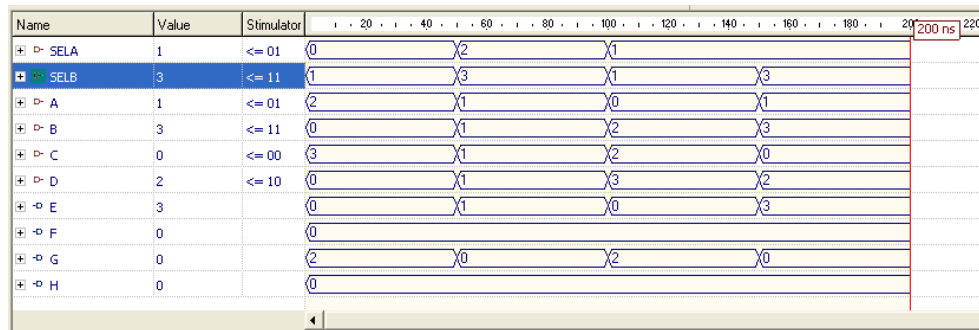

- Simulación en Proteus

